

Oscillofono per Morse (CW)

By IZ7DMT / IO7R


Elenco componenti

R = 220 kohm

C = 10 nF

T1 = BC 237

T2 = BC 328

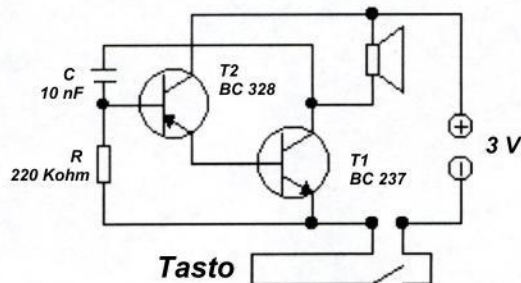

Volendo renderlo portatile si può costruire un mini tasto o utilizzare un pulsante e alimentare il circuito con una batteria piatta per orologi, collegare quindi all'uscita una cuffia mediante apposito jack.